

# 第13章 非正弦周期电流电路 和信号的频谱

## 本章重点

- |      |              |
|------|--------------|
| 13.1 | 非正弦周期信号      |
| 13.2 | 周期函数分解为傅里叶级数 |
| 13.3 | 有效值、平均值和平均功率 |
| 13.4 | 非正弦周期电流电路的计算 |
| 13.5 | 对称三相电路中的高次谐波 |

## ● 重点

1. 周期函数分解为傅里叶级数
2. 非正弦周期函数的有效值和平均功率
3. 非正弦周期电流电路的计算

# 13.1 非正弦周期信号


生产实际中，经常会遇到非正弦周期电流电路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技术等方面，电压和电流往往都是周期性的非正弦波形。

## ● 非正弦周期交流信号的特点

(1) 不是正弦波


(2) 按周期规律变化  $\longrightarrow f(t) = f(t + nT)$

## 例1 半波整流电路的输出信号

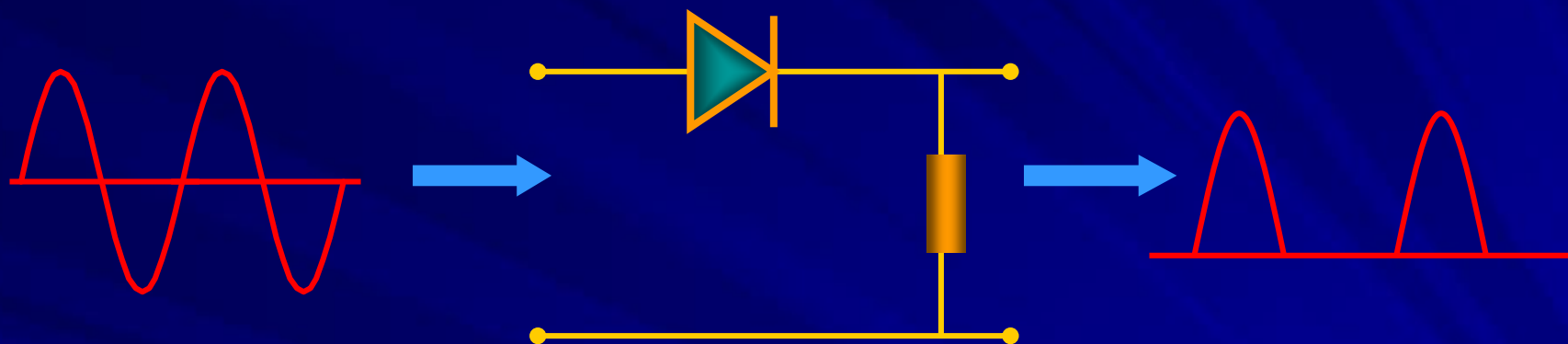


## 例2 示波器内的水平扫描电压


周期性锯齿波

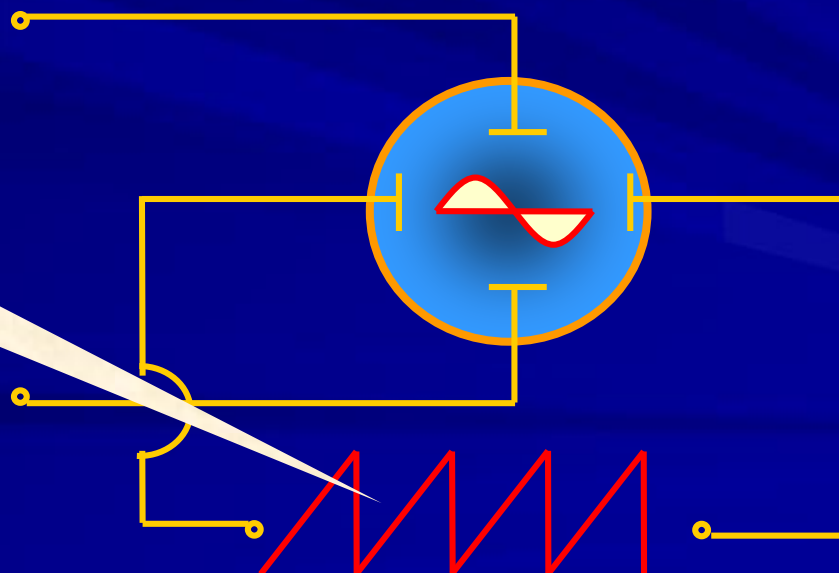

### 例3 脉冲电路中的脉冲信号

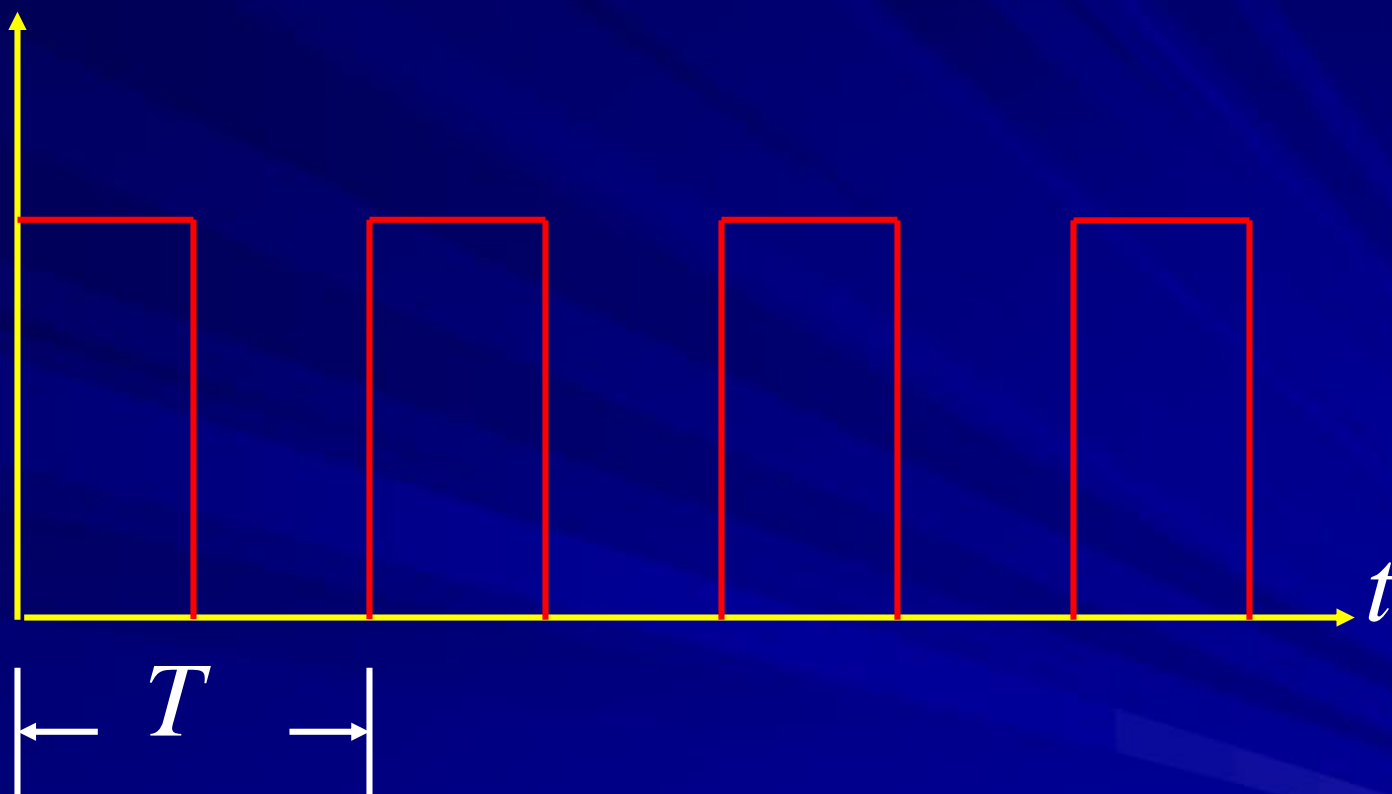

## 例4 交直流共存电路

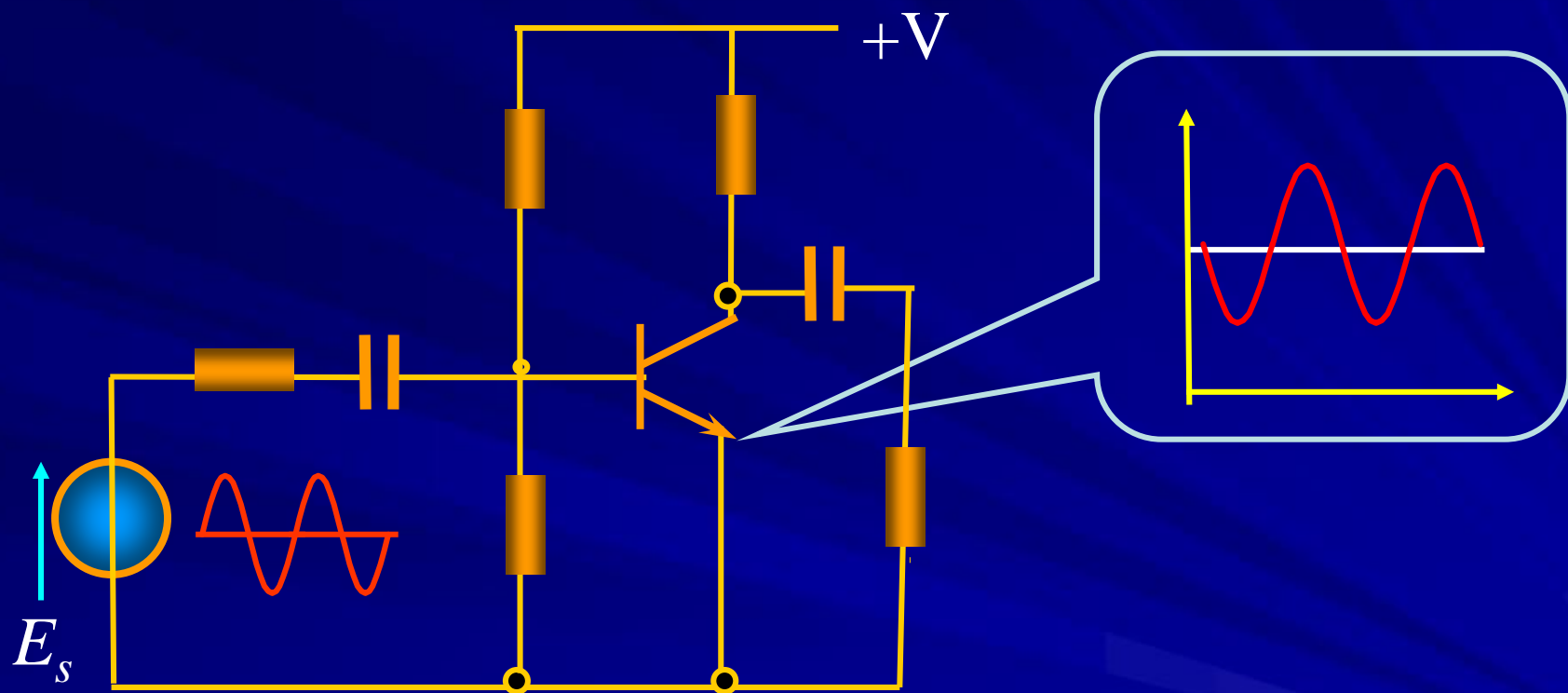



## 13.2 周期函数分解为傅里叶级数

若周期函数满足狄利赫利条件：

- ① 周期函数极值点的数目为有限个；
- ② 间断点的数目为有限个；
- ③ 在一个周期内绝对可积，即：

$$\int_0^T |f(t)| dt < \infty$$

可展开成收敛的傅里叶级数



注意

一般电工里遇到的周期函数都能满足狄利赫利条件。

## 周期函数展开成傅里叶级数：

直流分量

$$f(t) = A_0 + A_{1m} \cos(\omega_1 t + \phi_1) +$$

基波（和原函数同频）

$$+ A_{2m} \cos(2\omega_1 t + \phi_2) + \dots$$

二次谐波  
(2倍频)

$$+ A_{nm} \cos(n\omega_1 t + \phi_n) +$$

高次谐波

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \cos(k\omega_1 t + \phi_k)$$



也可表示成:

$$A_{km} \cos(k\omega_1 t + \phi_k) = a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t]$$

系数之间的关系为:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_0 = a_0 \\ A_{km} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ a_k = A_{km} \cos \phi_k \\ \phi_k = \arctan \frac{-b_k}{a_k} \end{array} \right. \quad b_k = -A_{km} \sin \phi_k$$

## 系数的计算:

$$A_0 = a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(k\omega_1 t) d(\omega_1 t)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(k\omega_1 t) d(\omega_1 t)$$


**求出  $A_0$ 、 $a_k$ 、 $b_k$  便可得到原函数  $f(t)$  的展开式。**



## 注意 利用函数的对称性可使系数的确定简化


### ① 偶函数

$$f(t) = f(-t) \quad b_k = 0$$

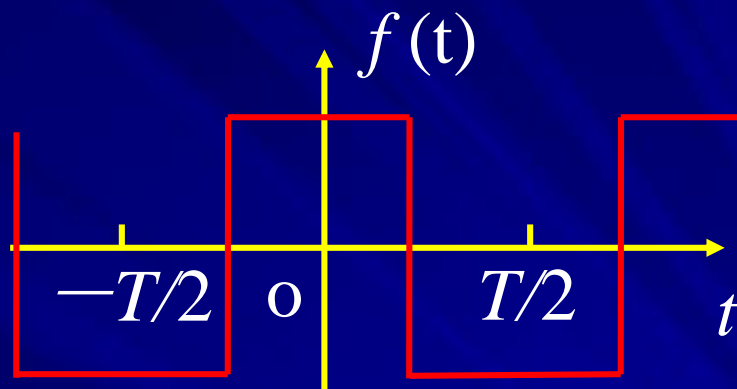


### ② 奇函数

$$f(t) = -f(-t) \quad a_k = 0$$

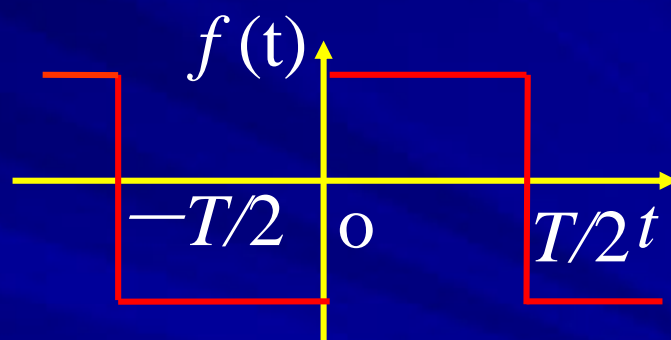

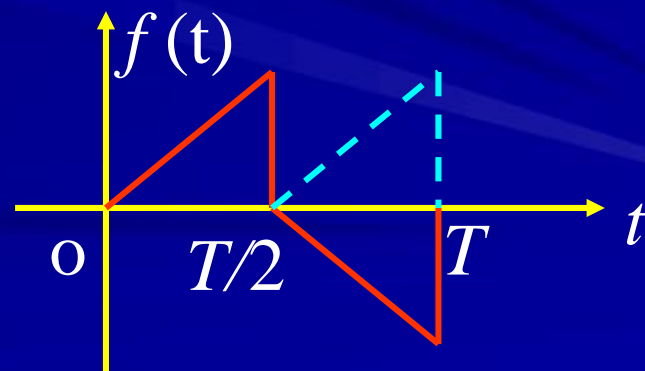
### ③ 奇谐波函数

$$f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right) \quad a_{2k} = b_{2k} = 0$$



## 周期函数的频谱图:


幅度频谱

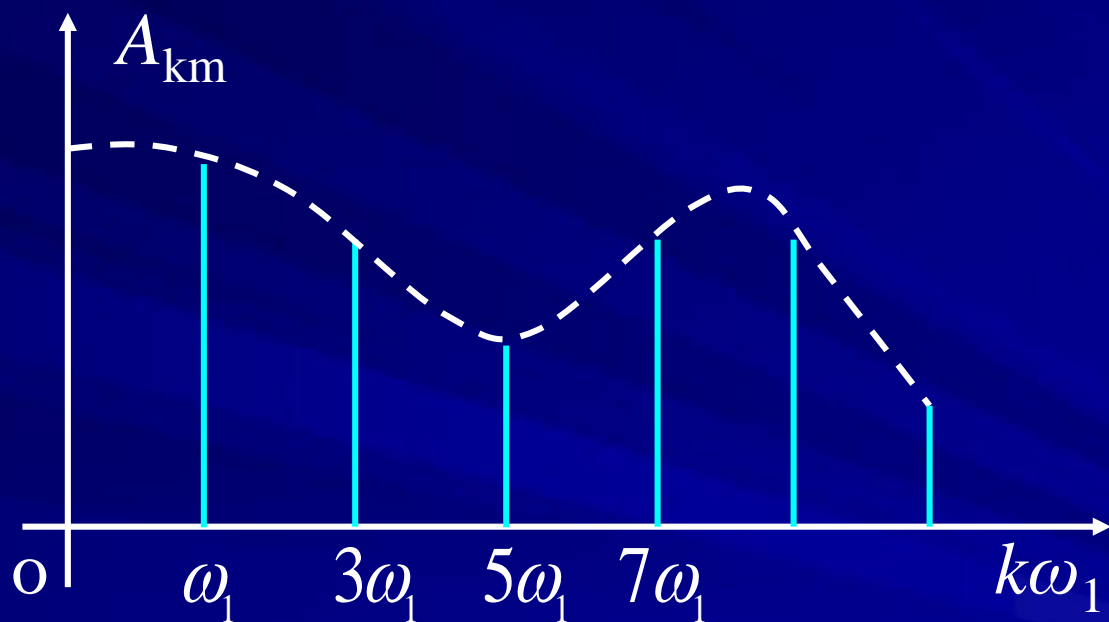→  $A_{km} \sim k\omega_1$  的图形

相位频谱

→  $\phi_k \sim k\omega_1$  的图形

## 例1 周期性方波信号的分解

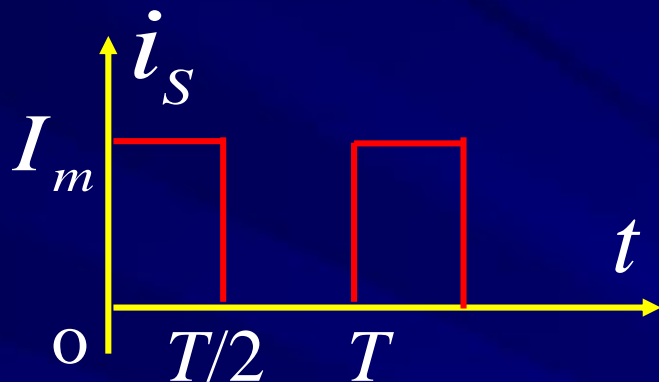

$$i_s(t) = \begin{cases} I_m & 0 < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

解

图示矩形波电流在一个周期内的表达式为：

直流分量：  $I_o = \frac{1}{T} \int_0^T i_s(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} I_m dt = \frac{I_m}{2}$

谐波分量：  $b_K = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i_s(\omega t) \sin k\omega t d(\omega t)$

$$= \frac{I_m}{\pi} \left( -\frac{1}{k} \cos k\omega t \right) \Big|_0^\pi = \begin{cases} 0 & K \text{ 为偶数} \\ \frac{2I_m}{k\pi} & K \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} i_s(\omega t) \cos k\omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{2I_m}{\pi} \cdot \frac{1}{k} \sin k\omega t \Big|_0^{\pi} = 0$$




$$A_k = \sqrt{b_k^2 + a_k^2} = b_k = \frac{2I_m}{k\pi} \quad (k \text{ 为奇数})$$


$i_s$  的展开式为:

$$i_s = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi} \left( \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \cdots \right)$$



## 周期性方波波形分解

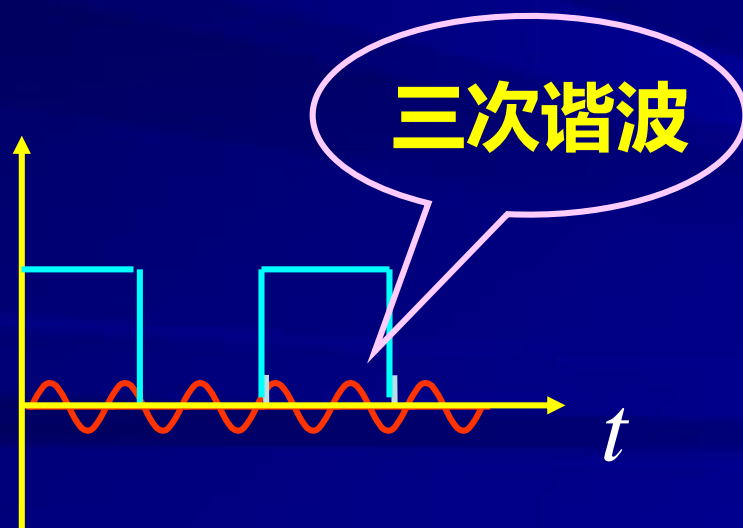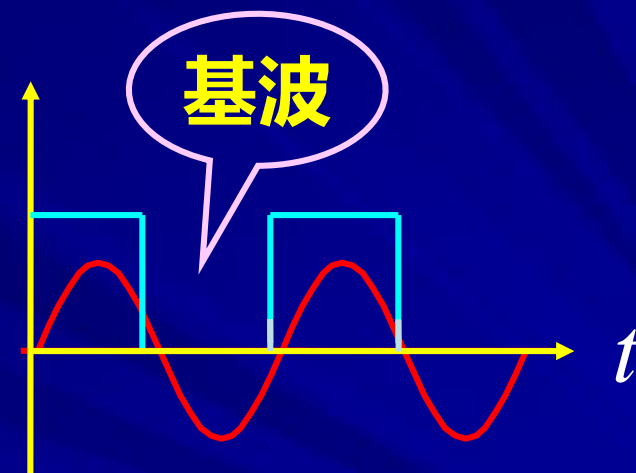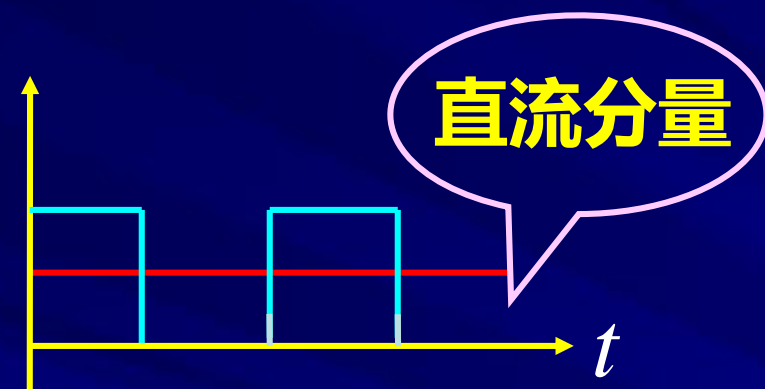


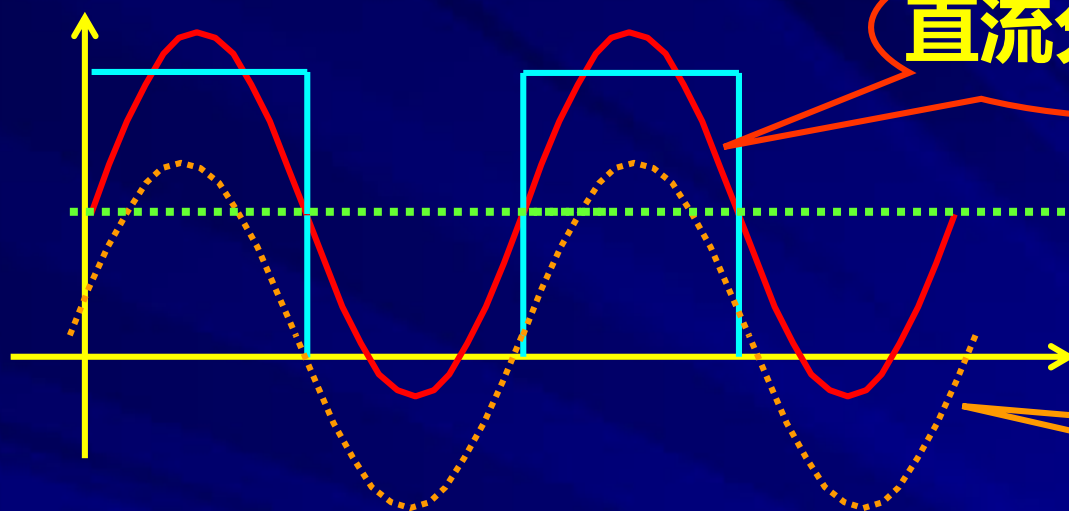

直流分量+基波


直流分量

基波

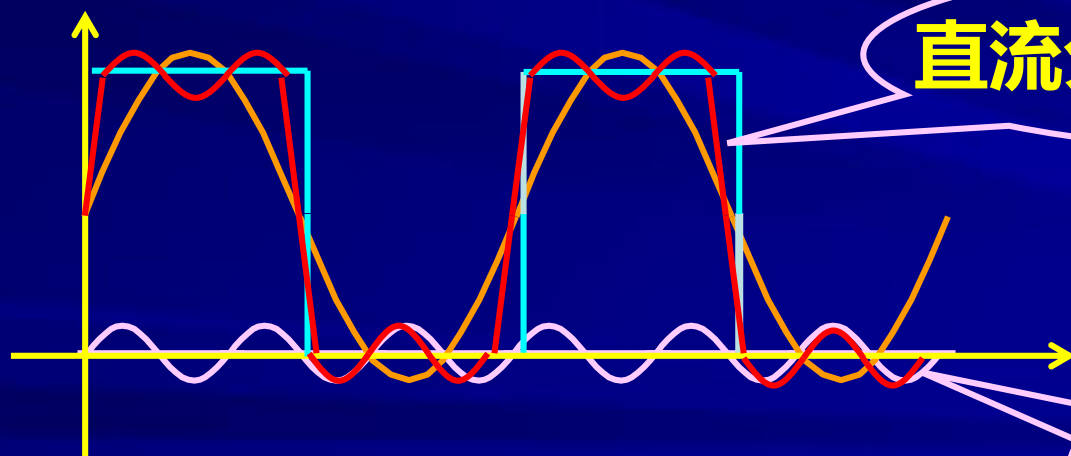



直流分量+基波+三次谐波

三次谐波

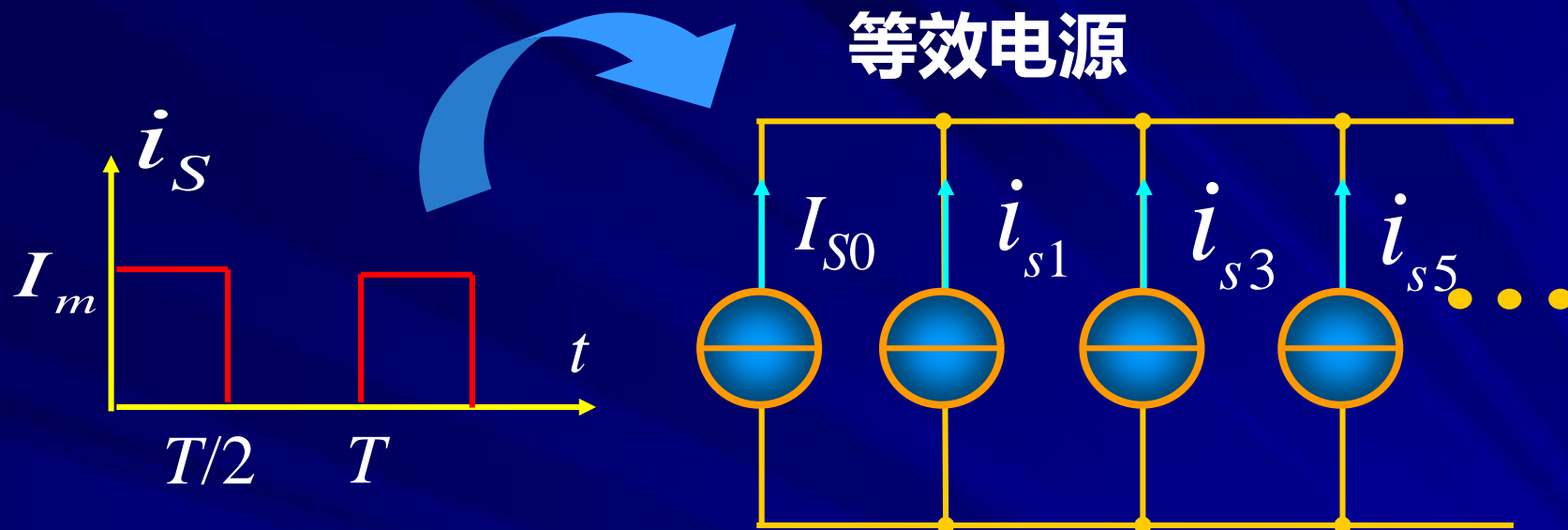


$$i_s = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi} \left( \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

 $I_{s0}$  $i_{s1}$  $i_{s3}$  $i_{s5}$

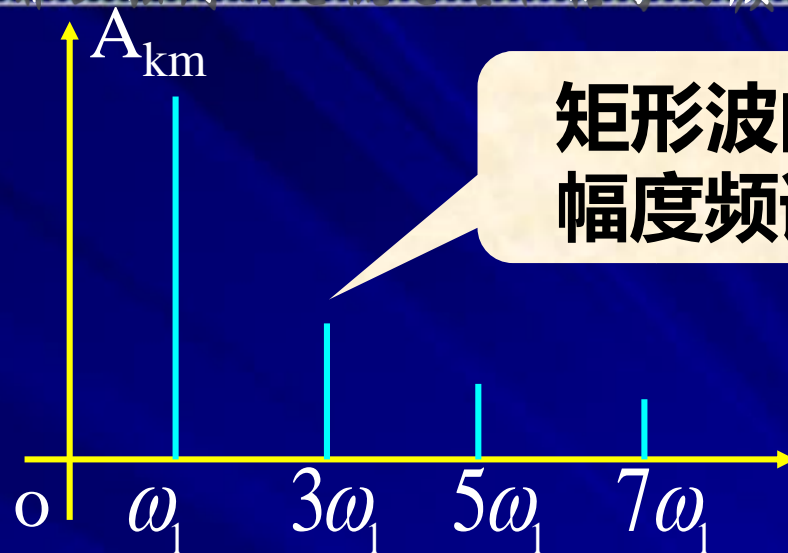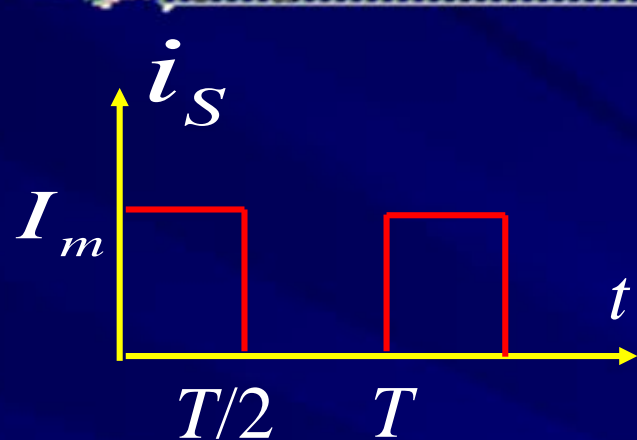

矩形波的  
幅度频谱
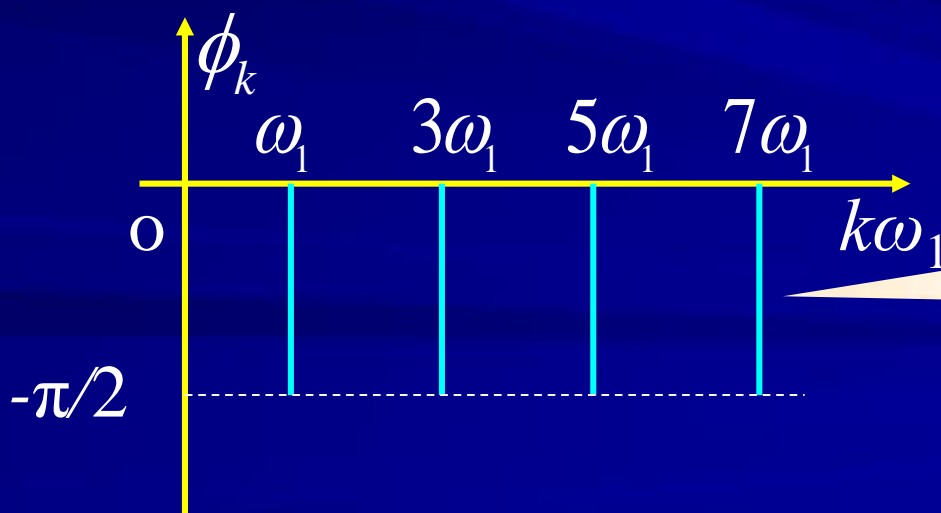
$$i_s = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi} \left( \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$



矩形波的  
相位频谱

# 13.3 有效值、平均值和平均功率

## 1. 三角函数的性质

① 正弦、余弦信号一个周期内的积分为0。

$$\int_0^{2\pi} \sin k\omega t d(\omega t) = 0 \quad \int_0^{2\pi} \cos k\omega t d(\omega t) = 0$$

②  $\sin^2$ 、 $\cos^2$  在一个周期内的积分为 $\pi$ 。

$k$  整数

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 k\omega t d(\omega t) = \pi \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 k\omega t d(\omega t) = \pi$$

### ③三角函数的正交性

$$\int_0^{2\pi} \cos k\omega t \cdot \sin p\omega t d(\omega t) = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos k\omega t \cdot \cos p\omega t d(\omega t) = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin k\omega t \cdot \sin p\omega t d(\omega t) = 0$$

$$(k \neq p)$$



## 2. 非正弦周期函数的有效值

若 
$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

则有效值:

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(\omega t) d(t)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left[ I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k) \right]^2 d(t)} \end{aligned}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left[ I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k) \right]^2 dt}$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_0^2 dt = I_0^2$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_{km}^2 \cos^2(k\omega_1 t + \phi_k) dt = I_k^2$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T 2I_0 \cos(k\omega t + \phi_k) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T 2I_{km} \cos(k\omega t + \phi_k) I_{qm} \cos(q\omega t + \phi_q) dt = 0$$

$$(k \neq q)$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{I_{km}^2}{2}}$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$$



**结论** 周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量有效值平方和的方根。

### 3. 非正弦周期函数的平均值

若 
$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

其直流值为:

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T i(\omega t) dt = I_0$$

其平均值为:

$$I_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T |i(\omega t)| dt$$

正弦量的平均值为:

$$I_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T |I_m \cos \omega t| dt = 0.898 I$$

## 4.非正弦周期交流电路的平均功率

$$\begin{cases} u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \cos(k\omega t + \varphi_{uk}) \\ i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \cos(k\omega t + \varphi_{ik}) \end{cases}$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot i dt$$

**利用三角函数的正交性，得：**

$$\begin{aligned} P &= U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k \quad (\varphi_k = \varphi_{uk} - \varphi_{ik}) \\ &= P_0 + P_1 + P_2 + \dots \end{aligned}$$

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + \cdots$$



结论

**平均功率 = 直流分量的功率 + 各次谐波的平均功率**



# 13.4 非正弦周期电流电路的计算

## 1. 计算步骤

- ①利用傅里叶级数，将非正弦周期函数展开成若干种频率的谐波信号；
- ②对各次谐波分别应用相量法计算；（注意：交流各谐波的  $X_L$ 、 $X_C$  不同，对直流  $C$  相当于开路、 $L$  相当于短路。）
- ③将以上计算结果转换为瞬时值迭加。

## 2. 计算举例



例1 方波信号激励的电路。求 $u$ , 已知:

$$R = 20\Omega, L = 1\text{mH}, C = 1000\text{pF}$$

$$I_m = 157\mu\text{A}, T = 6.28\mu\text{s}$$

**解** (1) 方波信号的展开式为:
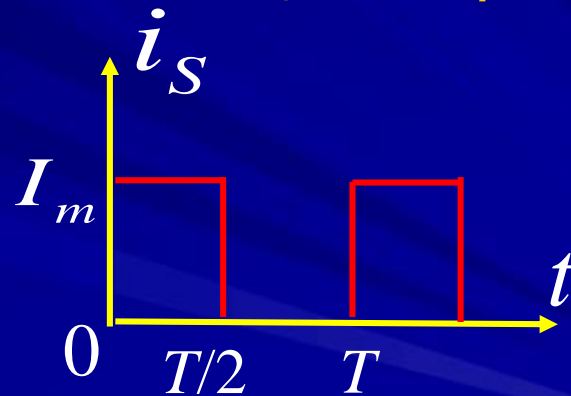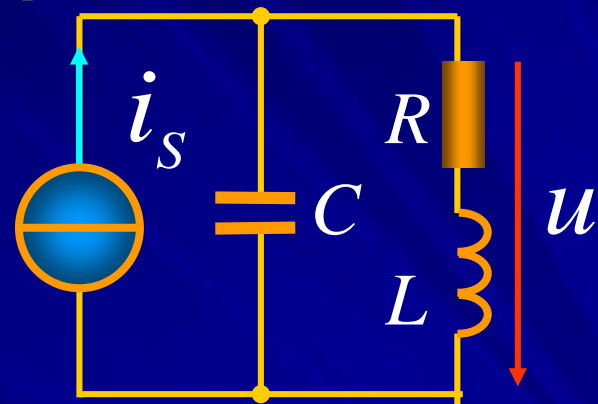
$$i_s = \frac{I_m}{2} + \frac{2I_m}{\pi} \left( \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \cdots \right)$$



代入已知数据:

$$I_m = 157\mu\text{A}, T = 6.28\mu\text{s}$$

直流分量:

$$I_0 = \frac{I_m}{2} = \frac{157}{2} = 78.5 \mu\text{A}$$

基波最大值:

$$I_{1m} = \frac{2I_m}{\pi} = \frac{2 \times 1.57}{3.14} = 100 \mu\text{A}$$

三次谐波最大值:

$$I_{3m} = \frac{1}{3} I_{1m} = 33.3 \mu\text{A}$$

五次谐波最大值:

$$I_{5m} = \frac{1}{5} I_{1m} = 20 \mu\text{A}$$

角频率:  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3.14}{6.28 \times 10^{-6}} = 10^6 \text{ rad/s}$

## 电流源各频率的谐波分量为：

$$I_{s0} = 78.5 \mu\text{A} \quad i_{s1} = 100 \sin 10^6 t \mu\text{A}$$


$$i_{s3} = \frac{100}{3} \sin 3 \cdot 10^6 t \mu\text{A} \quad i_{s5} = \frac{100}{5} \sin 5 \cdot 10^6 t \mu\text{A}$$

### (2) 对各次谐波分量单独计算：

#### (a) 直流分量 $I_{s0}$ 作用

$$I_{s0} = 78.5 \mu\text{A}$$

电容断路，电感短路

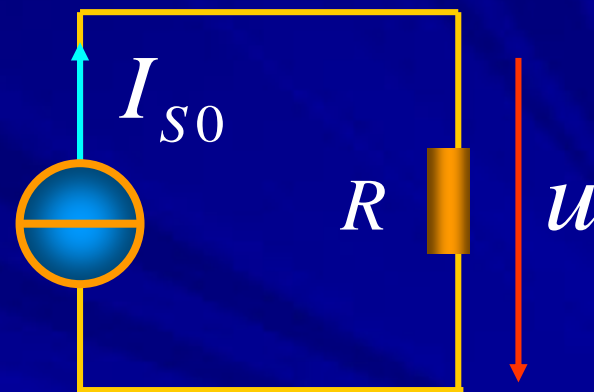

$$U_0 = RI_{s0} = 20 \times 78.5 \times 10^{-6} = 1.57 \text{mV}$$


## (b)基波作用

$$i_{s1} = 100 \sin 10^6 t \text{ } \mu\text{A}$$

$$-\frac{1}{\omega_1 C} = \frac{1}{10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} = -1 \text{ k}\Omega$$

$$\omega_1 L = 10^6 \times 10^{-3} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$X_L \gg R$$

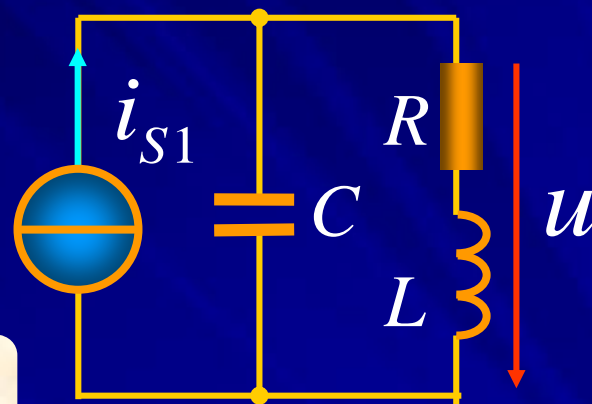


$$Z(\omega_1) = \frac{(R + jX_L) \cdot (jX_C)}{R + j(X_L + X_C)} \approx -\frac{X_L X_C}{R} = \frac{L}{RC} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot Z(\omega_1) = \frac{100 \times 10^{-6}}{\sqrt{2}} \cdot 50 = \frac{5000}{\sqrt{2}} \text{ mV}$$

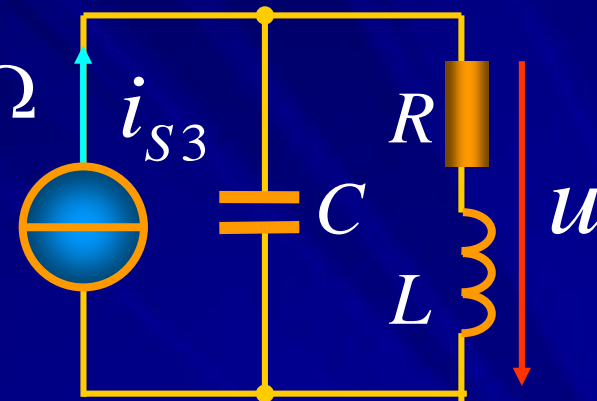(c) 三次谐波作用  $i_{s3} = \frac{100}{3} \sin 3 \cdot 10^6 t \text{ } \mu\text{A}$

$$\frac{1}{3\omega_1 C} = \frac{1}{3 \times 10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} = 0.33 \text{ k}\Omega$$

$$3\omega_1 L = 3 \times 10^6 \times 10^{-3} = 3 \text{ k}\Omega$$



$$Z(3\omega_1) = \frac{(R + jX_{L3})(-jX_{C3})}{R + j(X_{L3} - X_{C3})} = 374.5 \angle -89.19^\circ \Omega$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_3 &= \dot{I}_{s3} \cdot Z(3\omega_1) = 33.3 \times \frac{10^{-6}}{\sqrt{2}} \times 374.5 \angle -89.19^\circ \\ &= \frac{12.47}{\sqrt{2}} \angle -89.2^\circ \text{ mV} \end{aligned}$$




## (d)五次谐波作用

$$i_{s5} = \frac{100}{5} \sin 5 \cdot 10^6 t \text{ } \mu\text{A}$$

$$\frac{1}{5\omega_1 C} = \frac{1}{5 \times 10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} = 0.2 \text{ k}\Omega$$
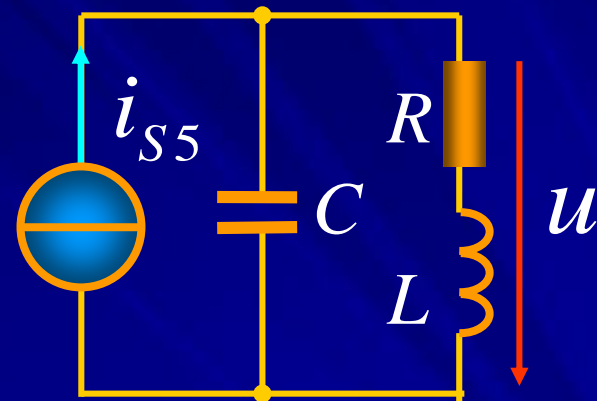
$$5\omega_1 L = 5 \times 10^6 \times 10^{-3} = 5 \text{ k}\Omega$$



$$Z(5\omega_1) = \frac{(R + jX_{L5})(-jX_{C5})}{R + j(5X_{L5} - X_{C5})} = 208.3 \angle -89.53^\circ \Omega$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_5 &= \dot{I}_{s5} \cdot Z(5\omega_1) = 20 \times 10^{-6} / \sqrt{2} \cdot 208.3 \angle -89.53^\circ \\ &= \frac{4.166}{\sqrt{2}} \angle -89.53^\circ \text{ mV} \end{aligned}$$

### (3)各谐波分量计算结果瞬时值迭加:

$$U_0 = 1.57 \text{ mV} \quad \dot{U}_3 = \frac{12.47}{\sqrt{2}} \angle -89.2^\circ \text{ mV}$$
$$\dot{U}_1 = \frac{5000}{\sqrt{2}} \text{ mV} \quad \dot{U}_5 = \frac{4.166}{\sqrt{2}} \angle -89.53^\circ \text{ mV}$$

$$u = U_0 + u_1 + u_3 + u_5$$


$$\approx 1.57 + 5000 \sin \omega t$$

$$+ 12.47 \sin(3\omega t - 89.2^\circ)$$


$$+ 4.166 \sin(5\omega t - 89.53^\circ) \text{ mV}$$

例2 已知:  $u = 30 + 120 \cos 1000t + 60 \cos(2000t + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$ .

求电路中各表读数(有效值)。

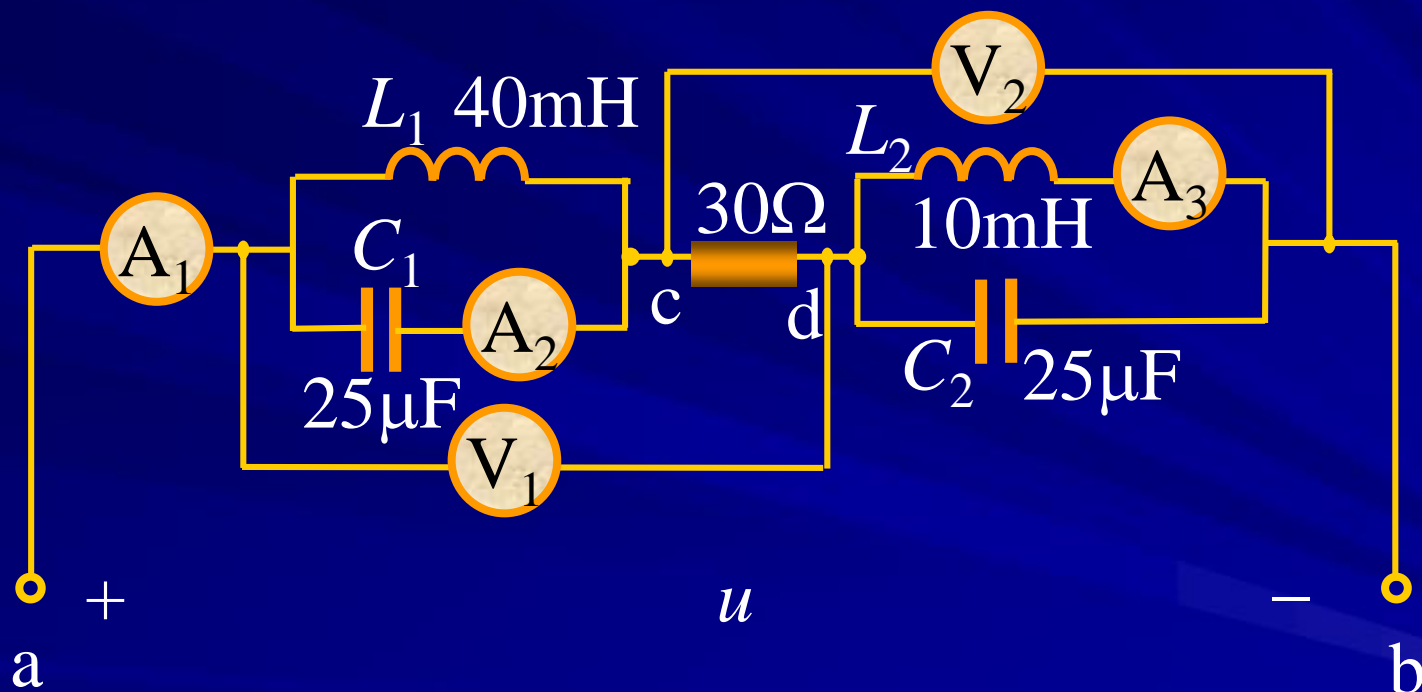

解

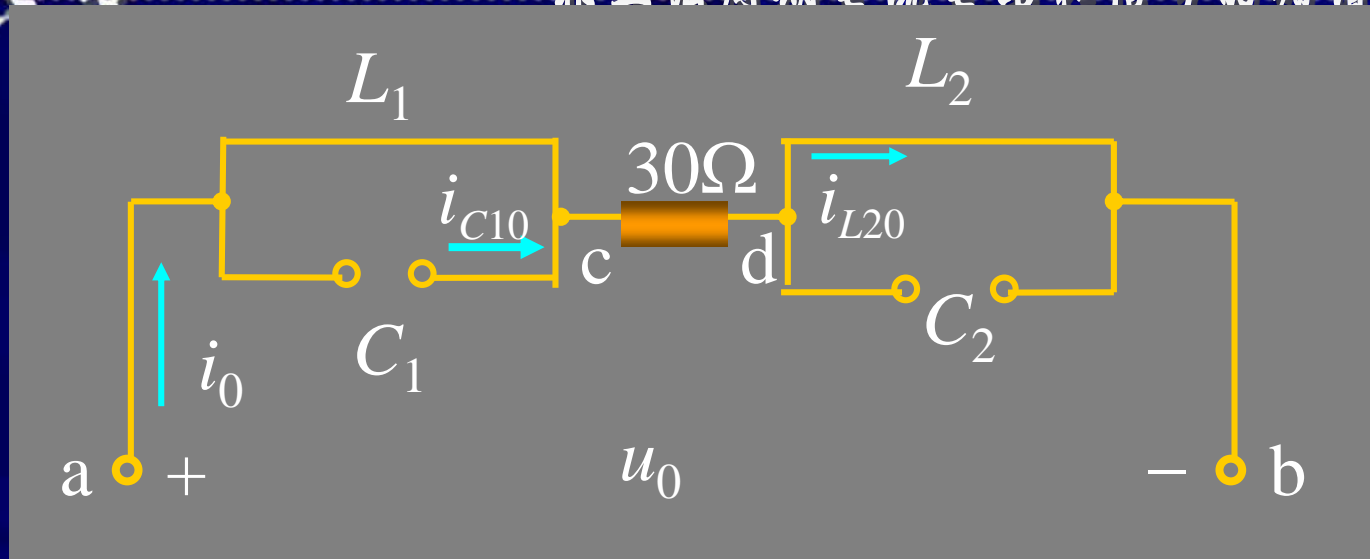

(1)  $u_0=30\text{V}$  作用于电路,  $L_1$ 、 $L_2$  短路,  $C_1$ 、 $C_2$  开路。

$$i_0 = i_{L20} = u_0 / R = 30 / 30 = 1\text{A},$$

$$i_{C10} = 0,$$

$$u_{ad0} = u_{cb0} = u_0 = 30\text{V}$$

(2)  $u_1 = 120 \cos 1000t$  V 作用

$$\omega L_1 = 1000 \times 40 \times 10^{-3} = 40 \Omega \quad \omega L_2 = 1000 \times 10 \times 10^{-3} = 10 \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{1000 \times 25 \times 10^{-6}} = 40 \Omega$$


$$\dot{U}_1 = 120 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{L21} = 0$$

$$\dot{U}_{cb1} = 0$$

$$\dot{U}_{ad1} = \dot{U}_1 = 120 \angle 0^\circ \text{ V}$$
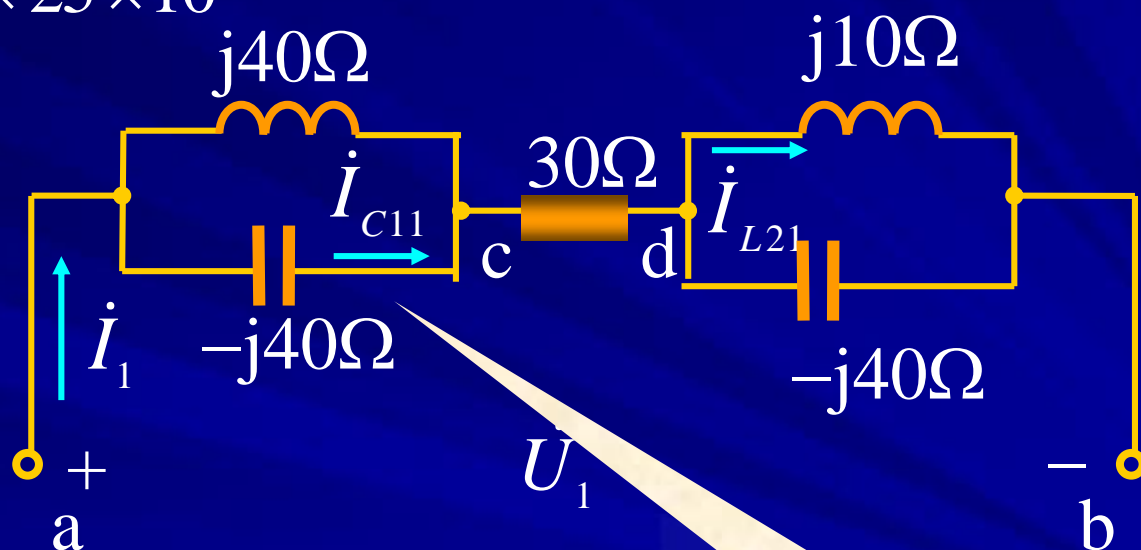
$$\dot{I}_{C11} = j\omega C_1 \dot{U}_1 = \frac{120 \angle 0^\circ}{-j40} = 3 \angle 90^\circ \text{ A}$$



**并联谐振**

(3)  $u_2=60\cos(2000t+\pi/4)\text{V}$  作用

$$2\omega L_1 = 2000 \times 40 \times 10^{-3} = 80\Omega, \quad 2\omega L_2 = 2000 \times 10 \times 10^{-3} = 20\Omega$$

$$\frac{1}{2\omega C_1} = \frac{1}{2\omega C_2} = \frac{1}{2000 \times 25 \times 10^{-6}} = 20\Omega$$


$$\dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{C12} = 0$$

$$\dot{U}_{ad2} = 0$$

$$\dot{U}_{cb2} = \dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ \text{V}$$
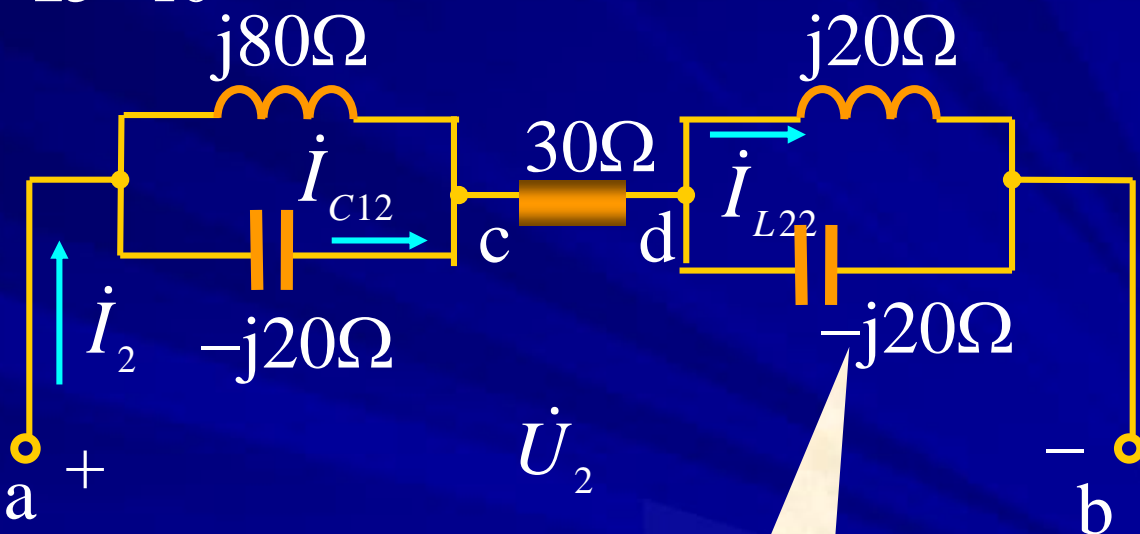
$$\dot{I}_{L22} = \frac{\dot{U}_1}{j2\omega L_2} = \frac{60\angle 45^\circ}{j20} = 3\angle -45^\circ \text{A}$$



并联谐振



## 所求电压、电流的瞬时值为:

$$i = i_0 + i_1 + i_2 = 1 \text{ A}$$

$$i_{C1} = i_{C10} + i_{C11} + i_{C12} = 3 \cos(1000t + 90^\circ) \text{ A}$$

$$i_{L2} = i_{L20} + i_{L21} + i_{L22} = 1 + 3 \cos(2000t - 45^\circ) \text{ A}$$

$$u_{ad} = u_{ad0} + u_{ad1} + u_{ad2} = 30 + 120 \cos 1000t \text{ V}$$

$$u_{cb} = u_{cb0} + u_{cb1} + u_{cb2} = 30 + 60 \cos(2000t + 45^\circ) \text{ V}$$

**表A<sub>1</sub>的读数:**  $I = 1 \text{ A}$       **表A<sub>2</sub>的读数:**  $3/\sqrt{2} = 2.12 \text{ A}$

**表A<sub>3</sub>的读数:**  $\sqrt{1^2 + (3/\sqrt{2})^2} = 2.35 \text{ A}$

**表V<sub>1</sub>的读数:**  $\sqrt{30^2 + (120/\sqrt{2})^2} = 90 \text{ V}$

**表V<sub>2</sub>的读数:**  $\sqrt{30^2 + (60/\sqrt{2})^2} = 52.0 \text{ V}$

例3

已知 $u(t)$ 是周期函数，波形如图， $L=1/2\pi$  H， $C=125/\pi$   $\mu$ F，求理想变压器原边电流 $i_1(t)$ 及输出电压 $u_2$ 的有效值。



解  $\omega = 2\pi/T = 2\pi \times 10^3$  rad/s

$$u(t) = 12 + 12 \cos(\omega t)$$

当 $u=12$ V作用时，电容开路、电感短路，有：

$$i_1 = 12/8 = 1.5\text{A}$$

$$u_2 = 0$$

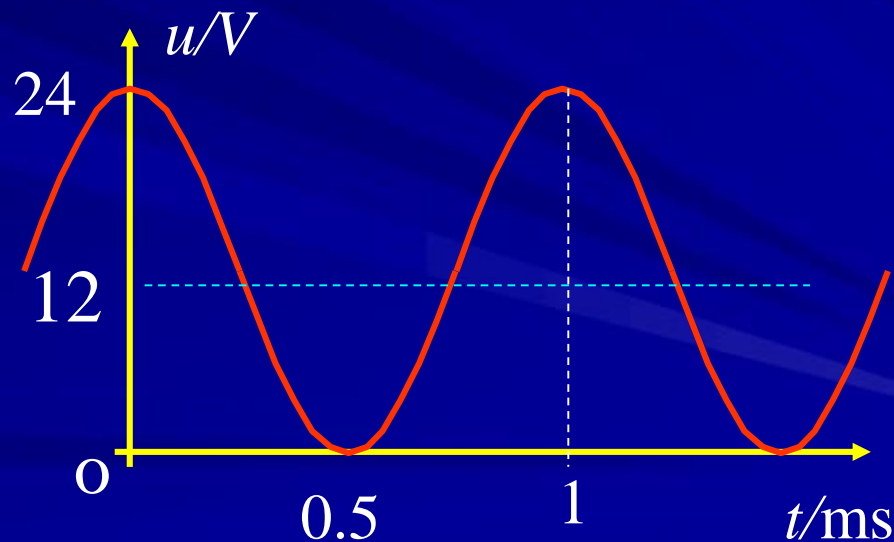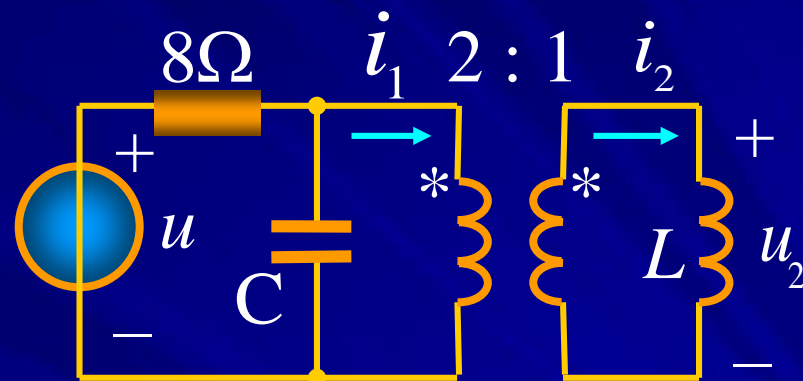

当  $u = 12\cos(\omega t)$  作用时

$$X_C = \frac{-1}{\omega C} = \frac{-\pi}{2\pi \times 10^3 \times 125 \times 10^{-6}} = -4\Omega$$

$$X_L = \omega L = 2\pi \times 10^3 \times \frac{1}{2\pi} \times 10^{-3} = 1\Omega$$

振幅相量


$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{j4} = \frac{12}{j4} = -j3\text{A}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U} = 12\angle 0^\circ \text{V}$$

$$\dot{U}_2 = \frac{1}{n} \dot{U}_1 = 6\angle 0^\circ \text{V}$$

$$U_2 = \frac{6}{\sqrt{2}} = 4.243\text{V}$$
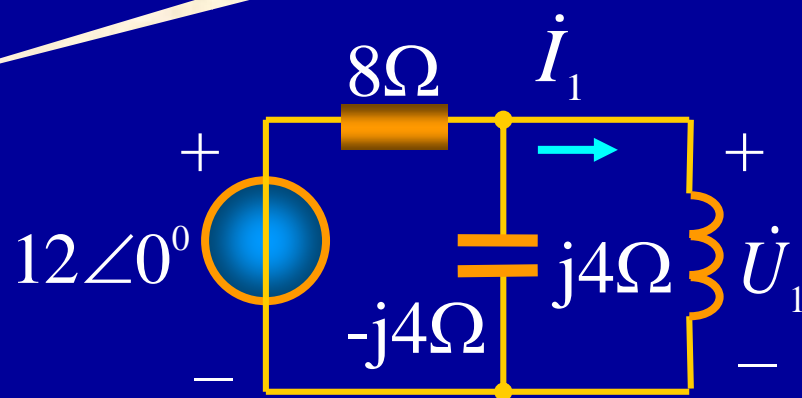
$$i_1 = 1.5 + 3\cos(\omega t - 90^\circ)\text{A}$$



例4 已知： $u_1 = 220\sqrt{2}\cos\omega t\text{V}$   
 $u_2 = 220\sqrt{2}\cos\omega t + 100\sqrt{2}\cos(3\omega t + 30^\circ)\text{V}$   
 求  $U_{ab}$ 、 $i$ 、及功率表的读数。

解  $U_{ab} = \sqrt{440^2 + 100^2} = 451.22\text{V}$   
 一次谐波作用： $\dot{U}_{ab(1)} = 440\angle 0^\circ\text{V}$


$$\dot{I}_{(1)} = \frac{440}{60 + j20} = 6.96\angle -18.4^\circ\text{A}$$

三次谐波作用： $\dot{U}_{ab(3)} = 100\angle 30^\circ\text{V}$

$$\dot{I}_{(3)} = \frac{100\angle 30^\circ}{60 + j60} = 1.18\angle -15^\circ\text{A}$$

$$i = 6.96\sqrt{2}\cos(\omega t - 18.4^\circ) + 1.18\sqrt{2}\cos(3\omega t - 15^\circ)\text{A}$$

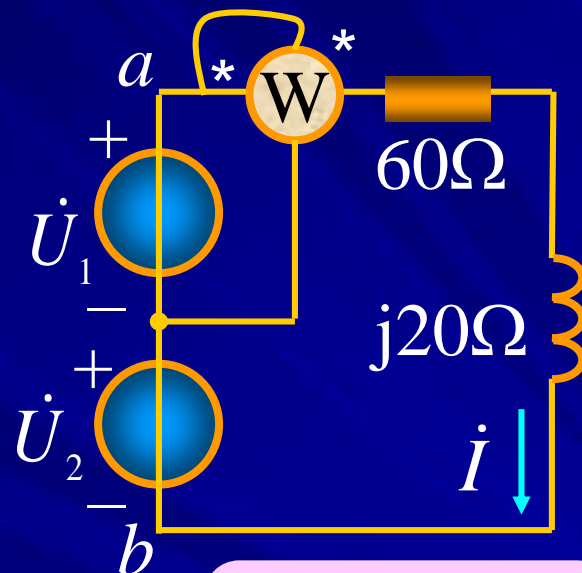
$$P = 220 \times 6.96 \cos 18.4 = 1452.92\text{W}$$



测的是  $u_1$   
的功率

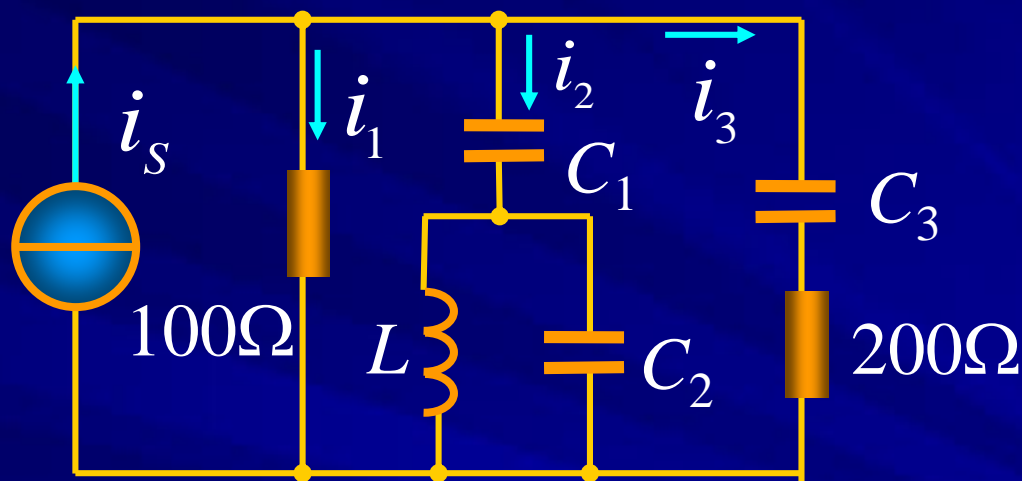例5


已知： $i_s = 5 + 20\cos 1000t + 10\cos 3000t$  A  
 $L = 0.1\text{H}$ ,  $C_3 = 1\mu\text{F}$ ,  $C_1$ 中只有基波电流,  $C_3$ 中只有三次谐波电流, 求 $C_1$ 、 $C_2$ 和各支路电流。



解

$C_1$ 中只有基波电流, 说明 $L$ 和 $C_2$ 对三次谐波发生并联谐振。即:
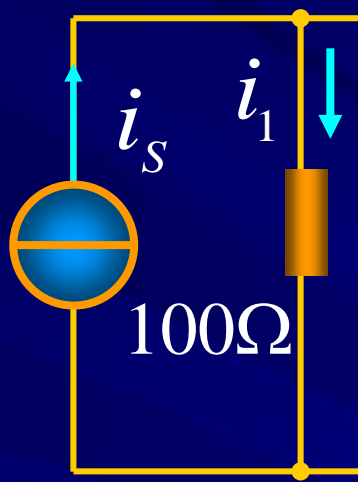
$$C_2 = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{9 \times 10^5} \text{F}$$





$C_3$ 中只有三次谐波电流, 说明 $L$ 、 $C_1$ 、 $C_2$ 对一次谐波发生串联谐振。即:

$$\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{-L/C_2}{j(\omega L - 1/\omega C_2)} = 0 \quad \rightarrow \quad C_1 = \frac{8}{9 \times 10^5} \text{F}$$

直流作用:  $i_1 = i_s = 5\text{A}$



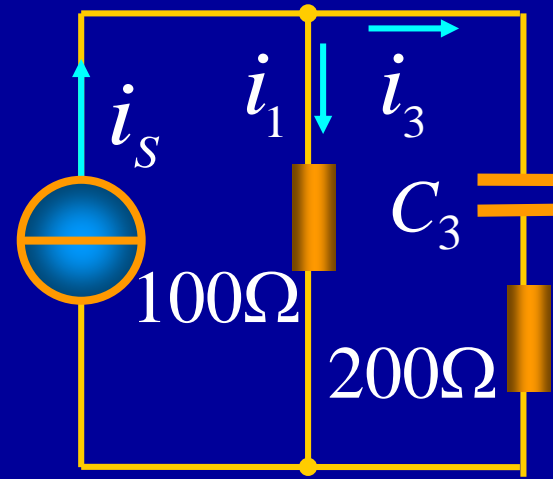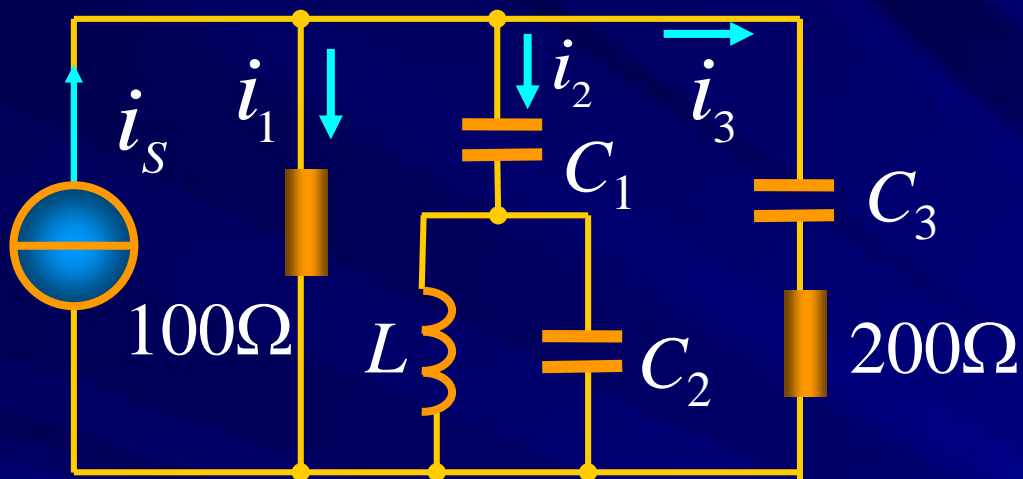

**一次谐波作用:**  $i_2(t) = i_s = 20\cos 1000t \text{ A}$

**三次谐波作用:**  $\dot{I}_{3(3)} = \frac{100 \times 10}{100 + 200 - j10^3/3} = 2.23 \angle 48^\circ \text{ A}$

$$\dot{I}_{1(3)} = \dot{I}_s - \dot{I}_{3(3)} = 10 - \frac{30}{9 - j10} = 8.67 \angle -11^\circ \text{ A}$$

$$i_1(t) = 5 + 8.67 \cos(3000t - 11^\circ) \text{ A}$$

$$i_3(t) = 2.23 \cos(3000t + 48^\circ) \text{ A}$$

# 13.5 对称三相电路中的高次谐波

## 1. 对称三相电路中的高次谐波

设  $u_A = u(t)$     $u_B = u(t - \frac{T}{3})$     $u_C = u(t - \frac{2T}{3})$

展开成傅里叶级数(  $k$  为奇数) , 则有:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_A = \sum U_{m(k)} \cos(k\omega_1 t + \phi_k) \\ u_B = \sum U_{m(k)} \cos(k\omega_1 t + \phi_k - \frac{2k\pi}{3}) \\ u_C = \sum U_{m(k)} \cos(k\omega_1 t + \phi_k + \frac{2k\pi}{3}) \end{array} \right.$$

A相

B相

C相



①令  $k = 6n + 1$ , ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 即:  $k = 1, 7, 13 \dots$

各相的初相分别为:

|    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| A相 | { | $(\phi_k)$                          |
| B相 |   | $(\phi_k - 4n\pi - \frac{2}{3}\pi)$ |
| C相 |   | $(\phi_k + 4n\pi + \frac{2}{3}\pi)$ |

正序对称  
三相电源

②令  $k = 6n + 3$ , 即:  $k = 3, 9, 15 \dots$

各相的初相分别为:

A相

B相

C相

$$\begin{cases} (\phi_k) \\ (\phi_k - (2n+1)2\pi) \\ (\phi_k + (2n+1)2\pi) \end{cases}$$

零序对称  
三相电源

③令  $k=6n+5$ , 即:  $k=5, 11, 17 \dots$

各相的初相分别为:

A相

B相

C相

$$\begin{cases} (\phi_k) \\ (\phi_k - (2n+2)2\pi + \frac{2}{3}\pi) \\ (\phi_k + (2n+2)2\pi - \frac{2}{3}\pi) \end{cases}$$

负序对称  
三相电源



## 结论

- ①三相对称的非正弦周期量（奇谐波）可分解为3类对称组，即正序对称组、负序对称组和零序对称组。
- ②在上述对称的非正弦周期电压源作用下的对称三相电路的分析计算，按3类对称组分别进行。对于正序和负序对称组，可直接引用第12章的方法和有关结论，

## 2. 零序组分量的响应

### ①对称的三角形电源

## 零序组电压源是等幅同相的电源

$$\dot{U}_{A(k)} = \dot{U}_{B(k)} = \dot{U}_{C(k)} = \dot{U}_{S(k)}$$

## 在三角形电源的回路中将产生零序环流

$$\dot{I}_{0(k)}(\text{零序}) = \frac{3\dot{U}_{S(k)}}{3Z_0} = \frac{\dot{U}_{S(k)}}{Z_0}(\text{零序})$$

电源内阻

**线电压**  $\dot{U}_{AB(k)} = \dot{U}_{BC(k)} = \dot{U}_{CA(k)} = \dot{U}_{S(k)} - \dot{I}_{0(k)}Z_0 = 0$




**结论** ①在环流的作用下零序线电压为零

②整个系统中除电源中有零序组环流外，其余部分的电压、电流中将不含零序组分量。



## ②星形对称电源（无中线对称系统）

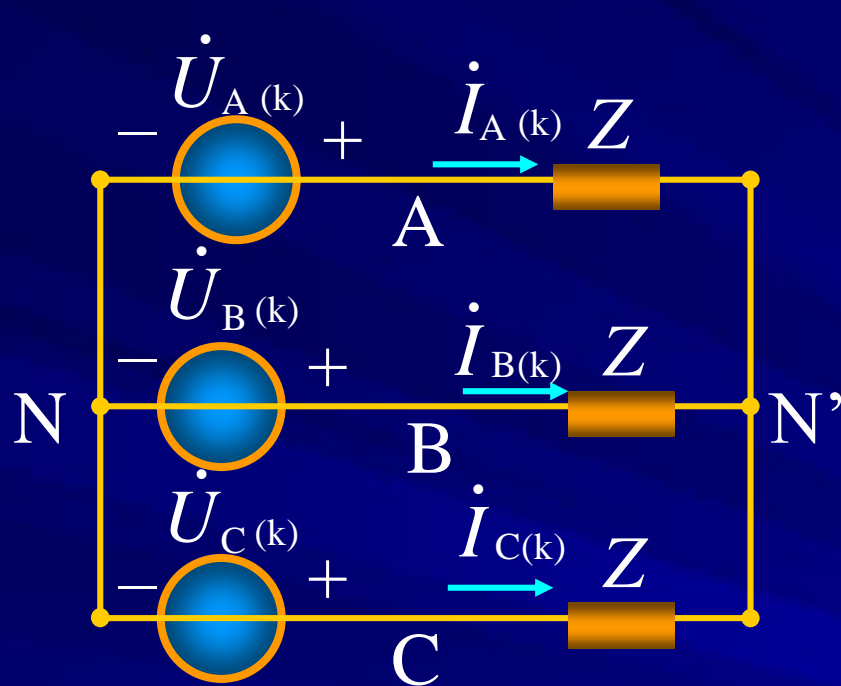

$$\dot{U}_{N'N(k)} (\text{零序}) = \dot{U}_{S(k)} (\text{零序})$$

$$\dot{i}_{A(k)} = \dot{i}_{B(k)} = \dot{i}_{C(k)} = \frac{\dot{U}_{S(k)} - \dot{U}_{N'N}}{Z} = 0$$

$$\dot{U}_{AB(k)} = \dot{U}_{A(k)} - \dot{U}_{B(k)} = 0$$

$$\dot{U}_{BC(k)} = \dot{U}_{CA(k)} = 0$$




**结论**除了中点电压和电源相电压中含有零序组电压分量外，系统的其余部分的电压、电流都不含零序组分量。

## ③三相四线制对称系统

$$\dot{I}_{A(k)} = \dot{I}_{B(k)} = \dot{I}_{C(k)} = \dot{I}_{l(k)} = \frac{U_{S(k)}}{Z + 3Z_n}$$

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{3Z_n \dot{U}_{S(k)}}{Z + 3Z_n}$$

$$\dot{I}_{n(k)} = -3\dot{I}_{l(k)}$$

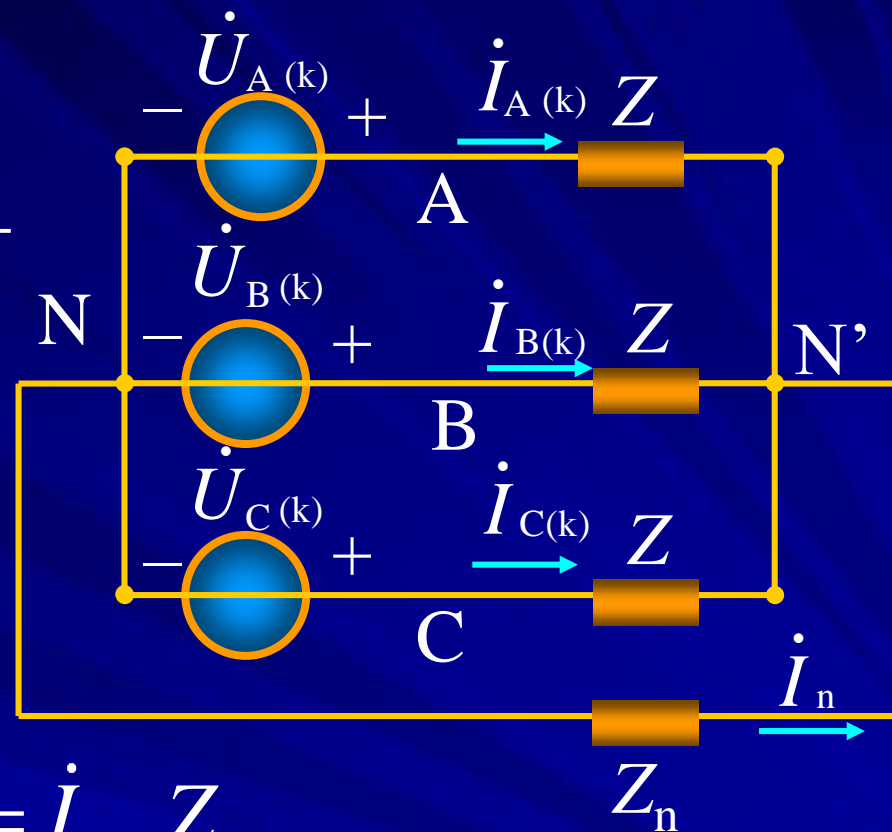

$$\dot{U}_{AN'(k)} = \dot{U}_{BN'(k)} = \dot{U}_{CN'(k)} = \dot{I}_{l(k)} Z$$

$$\dot{U}_{AB(k)} = \dot{U}_{BC(k)} = \dot{U}_{CA(k)} = 0$$



**结论** 除线电压外，电路中其余部分的电压、电流中都含零序组分量。